Come risulta dalla tabella la coincidenza voluta dalla teoria fra i rapporti $\frac{R_2}{R_1}$ e $\frac{\alpha_1}{\alpha_2}$ è più che soddisfacente.

Avrei voluto fare un'altra serie di misure, con una capacità notevolmente minore, ma le condizioni attuali dell'Istituto fisico di Torino non me lo hanno permesso. Le perturbazioni prodotte dai trams elettrici impediscono infatti l'uso dei galvanometri molto sensibili.

INTORNO ALLE OSCILLAZIONI ELETTRICHE.

Nota di G. MORERA.

Per determinare teoricamente il periodo della corrente alternata che percorre un conduttore filiforme, col quale si pongono in comunicazione due conduttori elettrizzati, si ricorre solitamente alla notissima formula di W. Thomson (Lord Kelvin); questa però non è applicabile se non nel caso in cui i due conduttori costituiscono un condensatore perfetto. In particolare detta formula non è applicabile a calcolare il periodo della scarica nell'oscillatore usato da Hertz nelle sue celebri esperienze, giacchè i due conduttori tra i quali avviene la scarica anzichè costituire un condensatore possono ritenersi senza influenza l'uno sull'altro.

In altre esperienze la scarica si provoca tra due conduttori che nè costituiscono un condensatore, nè possono ritenersi senza influenza l'uno sull'altro; ma è facilissimo stabilire una formula valevole per qualunque caso, come qui mi propongo di fare per comodo dei lettori del *Nuovo Cimento*.

Consideriamo un sistema di due conduttori I e II, isolati, in equilibrio elettrico, aventi rispettivamente i potenziali p_1 e p_2 e le cariche q_1 e q_2 . Si ha com'è notissimo:

$$\left. \begin{aligned} q_1 &= a_{11} p_1 + a_{12} p_2 \\ q_2 &= a_{21} p_1 + a_{22} p_2 \end{aligned} \right\} (a_{12} = a_{21}).$$

Detto $-\Gamma$ il comune valore di a_{12} e a_{21} si ha:

$$\left. \begin{aligned} q_1 &= a_{11} p_1 - \Gamma p_2 \\ q_2 &= -\Gamma p_1 + a_{22} p_2 \end{aligned} \right\};$$

fatto qui $p_1 = p_2 = 1$ e dette γ_1 e γ_2 le cariche dei due conduttori risulta:

$$\gamma_1 = a_{11} - \Gamma; \quad \gamma_2 = a_{22} - \Gamma,$$

ossia:

$$a_{11} = \Gamma + \gamma_1, \quad a_{22} = \Gamma + \gamma_2,$$

e quindi:

$$\left. \begin{aligned} q_1 &= \Gamma(p_1 - p_2) + \gamma_1 p_1 \\ q_2 &= -\Gamma(p_1 - p_2) + \gamma_2 p_2 \end{aligned} \right\}.$$

La costante $-\Gamma$ è la carica indotta nell'un conduttore posto in comunicazione col suolo dall'altro caricato a potenziale uno; se i conduttori costituiscono un condensatore Γ ne è la capacità elettrica. Le costanti γ_1 , γ_2 sono le cariche che bisogna rispettivamente dare ai due conduttori affinchè entrambi acquistino il potenziale uno.

Da queste equazioni segue:

$$(0) \quad p_1 - p_2 = \frac{\gamma_2 q_1 - \gamma_1 q_2}{\Gamma(\gamma_1 + \gamma_2) + \gamma_1 \gamma_2};$$

$$(1) \quad p_1 = \frac{\Gamma(q_1 + q_2) + \gamma_2 q_1}{\Gamma(\gamma_1 + \gamma_2) + \gamma_1 \gamma_2}; \quad p_2 = \frac{\Gamma(q_1 + q_2) + \gamma_1 q_2}{\Gamma(\gamma_1 + \gamma_2) + \gamma_1 \gamma_2}.$$

Si pongano in comunicazione i due conduttori per mezzo di un filo conduttore di resistenza R ed autoinduzione L : ammesso che *i potenziali sovr' essi sieno sempre quelli elettrostaticamente determinati*, detta i l'intensità della corrente che al tempo t dal conduttore I va al II, avremo:

$$q_1 + q_2 = \text{cost}; \quad i = -\frac{dq_1}{dt} = \frac{dq_2}{dt};$$

$$R i + L \frac{di}{dt} = p_1 - p_2.$$

Derivando quest'ultima equazione rispetto al tempo, tenendo presente la (0), si ottiene:

$$R \frac{di}{dt} + L \frac{d^2 i}{dt^2} = \frac{d(p_1 - p_2)}{dt} = \frac{\gamma_2 \frac{dq_1}{dt} - \gamma_1 \frac{dq_2}{dt}}{\Gamma(\gamma_1 + \gamma_2) + \gamma_1 \gamma_2} = - \frac{(\gamma_1 + \gamma_2) i}{\Gamma(\gamma_1 + \gamma_2) + \gamma_1 \gamma_2};$$

ossia per determinare i abbiamo ora l'equazione differenziale

$$(2) \quad \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{L} \frac{\gamma_1 + \gamma_2}{\Gamma(\gamma_1 + \gamma_2) + \gamma_1 \gamma_2} i = 0.$$

La soluzione generale di quest'equazione è:

$$i = A_1 e^{\lambda_1 t} + A_2 e^{\lambda_2 t},$$

ove λ_1 e λ_2 sono le radici dell'equazione:

$$\lambda^2 + \frac{R}{L} \lambda + \frac{\gamma_1 + \gamma_2}{\Gamma(\gamma_1 + \gamma_2) + \gamma_1 \gamma_2} \frac{1}{L} = 0.$$

Colla solita discussione si vede che la scarica sarà oscillatoria quando:

$$2 \sqrt{\frac{(\gamma_1 + \gamma_2) L}{\Gamma(\gamma_1 + \gamma_2) + \gamma_1 \gamma_2}} > R;$$

ed allora il periodo della corrente alternata che percorre il filo risulterà:

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{\gamma_1 + \gamma_2}{\Gamma(\gamma_1 + \gamma_2) + \gamma_1 \gamma_2} \cdot \frac{1}{L} - \frac{R^2}{4L^2}}}.$$

Se i conduttori sono l'uno dell'altro simmetrici rispetto ad un piano, talchè risulti: $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma$, avremo in particolare:

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{\Gamma + \frac{1}{2}\gamma} \frac{1}{L} - \frac{R^2}{4L^2}}};$$

e ritenuto che $\frac{R^2}{4L^2}$ sia trascurabile in confronto di $\frac{1}{L(\Gamma + \frac{1}{2}\gamma)}$ in luogo della formula di W. Thomson avremo la seguente:

$$T = 2\pi \sqrt{L(\Gamma + \frac{1}{2}\gamma)}.$$

Se i due conduttori costituiscono un condensatore, ossia γ è trascurabile in confronto a Γ , si ottiene la formula di W. Thomson

$$T = 2\pi \sqrt{L\Gamma} ;$$

se invece, come avviene nell'oscillatore di Hertz e giustamente fu notato dal Poincaré ¹⁾ i due conduttori non hanno influenza sensibile l'uno sull'altro, si deve porre $\Gamma = 0$, e si trova

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{1}{2} L \gamma} .$$

Se l'uno dei conduttori, per es. I, anzichè in comunicazione coll'altro, vien posto per mezzo del filo conduttore in comunicazione col suolo, la q_2 si manterrà costante ed avremo, tenendo presente la 1^a delle (1) :

$$R i + L \frac{di}{dt} = p_1 = \frac{(\Gamma + \gamma_2) q_1 + \Gamma q_2}{\Gamma(\gamma_1 + \gamma_2) + \gamma_1 \gamma_2} ,$$

ma essendo : $i = -\frac{dq_1}{dt}$, derivando la precedente equazione rispetto al tempo, otterremo :

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{L} \frac{\Gamma + \gamma_2}{\Gamma(\gamma_1 + \gamma_2) + \gamma_1 \gamma_2} i = 0 ,$$

equazione differenziale che è ancora del tipo della (2).

La corrente di scarica sarà oscillatoria quando si abbia :

$$2 \sqrt{\frac{(\Gamma + \gamma_2) L}{\Gamma(\gamma_1 + \gamma_2) + \gamma_1 \gamma_2}} > R .$$

Il periodo della corrente alternata risulterà allora :

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{\Gamma + \gamma_2}{\Gamma(\gamma_1 + \gamma_2) + \gamma_1 \gamma_2} \frac{1}{L} - \frac{R^2}{4L^2}}} ;$$

1) Oscillations électriques, pag. 44.

periodo che nel caso particolare di $\Gamma = 0$, dell' assenza cioè del conduttore II, diviene :

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{L\gamma_1} - \frac{R^2}{4L^2}}}.$$

MISURA DI MASSE COMPRESSE FRA gr. 10^{-1} E gr. 10^{-6} .

Memoria del Prof. E. SALVIONI ¹⁾.

Nelle determinazioni di massa con buone bilancie ordinarie solo con grandi cure e numerose determinazioni richiedenti un tempo assai lungo può raggiungersi l'approssimazione relativa dell'un per cento e dell'uno per dieci quando le masse da determinare sieno dell'ordine di 1 mg. o di $\frac{1}{10}$ di mg. Sembra perciò desiderabile di poter supplire alla bilancia, in questi casi, con qualche altro apparecchio che permetta un procedimento diretto e applicabile sempre.

L'A. ha ideato e costruito una *microbilancia* con mezzi semplici; le osservazioni sono facili, rapide e sicure e l'apparecchio permette di apprezzare masse inferiori a $\frac{1}{1000}$ di mg.

Il principio su cui si fonda è molto semplice: si osservano con un microscopio munito di micrometro oculare le flessioni determinate su fili o nastri elastici sottilissimi.

Un calcolo assai semplice mostra che un filo di vetro tirato alla lampada, epperò di sezione pressochè circolare, del diametro compreso fra 1 e 2 decimi di mm. e lungo 10 cm. può sostenere per flessione, senza rompersi, un peso superiore a 100 mg. e può servire a misurare tal massa con l'approssimazione assoluta di $\frac{1}{1000}$ di mg. cioè con l'approssimazione relativa di 1 su 100000 impiegando una disposizione ottica che permetta l'ingrandimento da 1 a 100. È anche possibile di

1) R. Accademia Peloritana, Messina 1901.